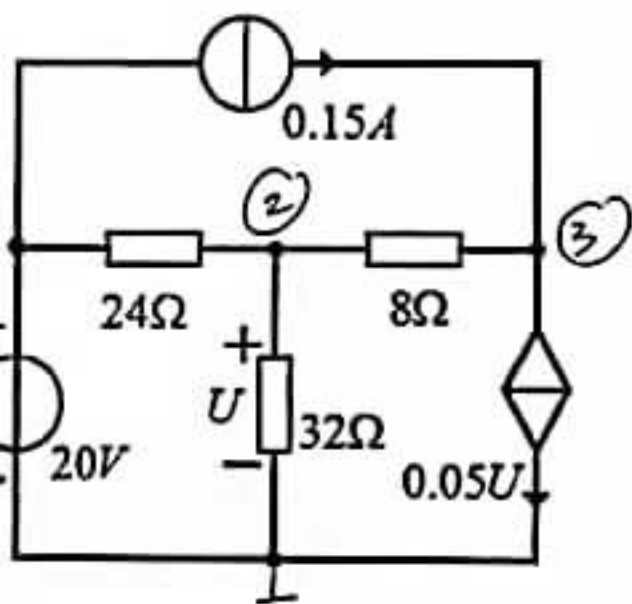


(10分) 求图示电路中受控源的功率。



$$U_1 = 20$$
$$-\frac{1}{24}U_1 + \left(\frac{1}{24} + \frac{1}{8} + \frac{1}{32}\right)U_2 - \frac{1}{8}U_3 = 0$$

$$-\frac{1}{8}U_2 + \frac{1}{8}U_3 = 0.15 - 0.05U$$

$$U_2 = U$$


$$19U_2 - 12U_3 = 80$$

$$-3U_2 + 5U_3 = 6$$

$$U_2 = 8V \quad U_3 = 6V$$

$$P = 6 \times 0.05 \times 8 = 2.4W$$

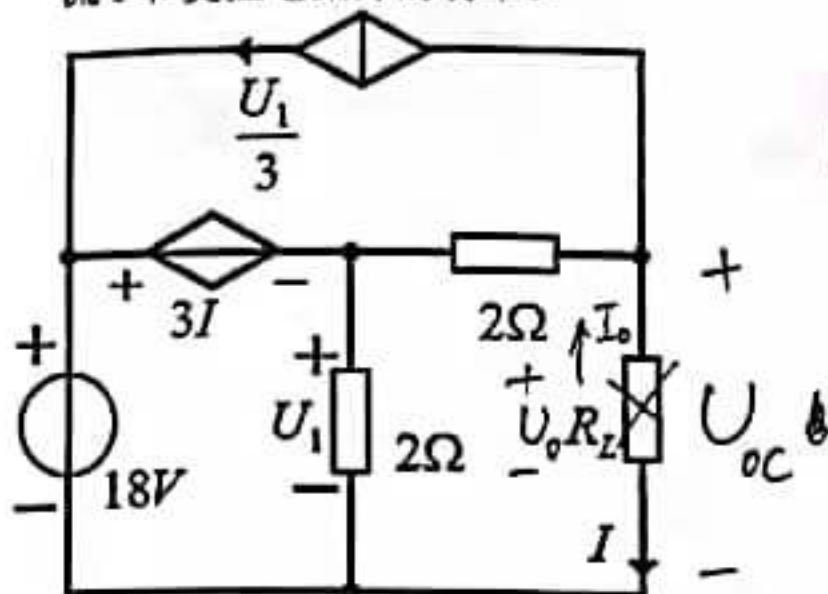2、(12分) 电路如图所示, 已知负载  $R_L$  获得最大功率, 求此时的电流  $I$  和受控电流源的功率。



$$U_{oc} = U_1 - \frac{2}{3} U_1 = \frac{1}{3} U_1$$

$$= \frac{1}{3} \times 18 = 6V$$

$$U_0 = 2(I_0 - \frac{1}{3} U_1) + U_1$$

$$3I + U_1 = 0 \quad I = -I_0 \quad U_1 = 3I_0$$

$$U_0 = 2(I_0 - I_0) + 3I_0 = 3I_0$$

$$R_i = \frac{U_0}{I_0} = 3\Omega$$

$$R_L = 3\Omega$$



$$P = \frac{3^2}{4 \times 3} = 3W = I^2 \times 3 \rightarrow I = 1A$$

$$18 = 3I + U_1 = 3 + U_1 \quad U_1 = 15V$$

$$I_{V_1} = 5A$$

$$P = -15 \times 5 = -75W$$

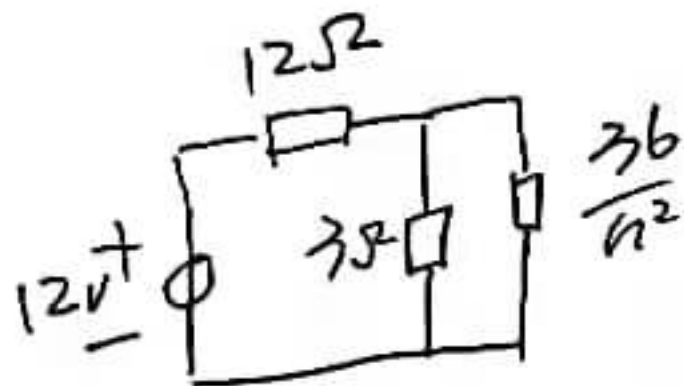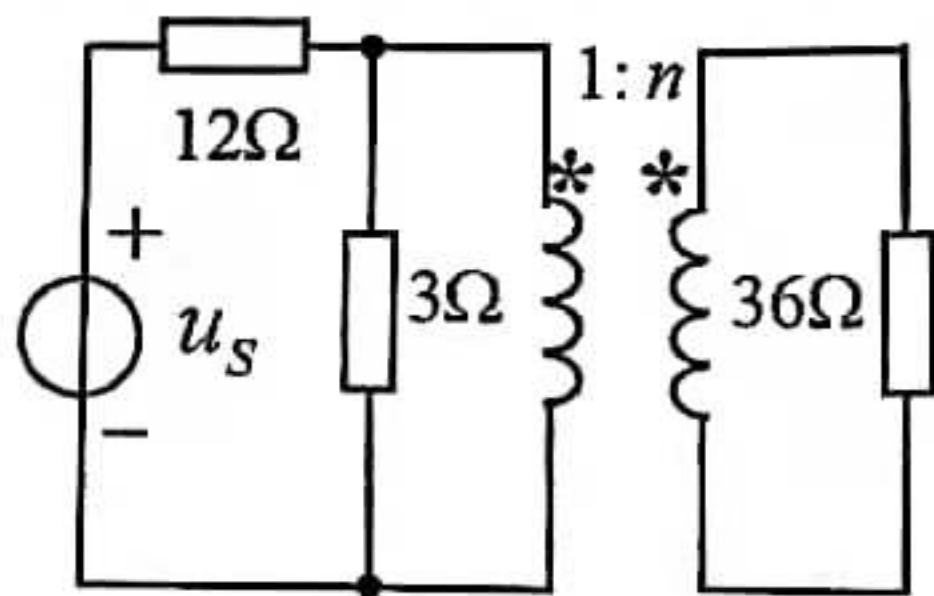3、(10分) 如图示含理想变压器的电路,  $u_s(t) = 12\sqrt{2} \sin \omega t \text{ V}$ , 已知  $3\Omega$  电阻获得最大功率  $P_{\max}$ , 求此时变压器变比  $n$  及  $P_{\max}$ 。





$$12 // \frac{36}{n^2} = 3 \quad n^2 = 9 \quad n = 3$$

$$U_{oc} = \frac{4}{12+4} \times 12 = 3 \text{ V}$$

$$P_{\max} = \frac{3^2}{4 \times 3} = \frac{3}{4} \text{ W}$$

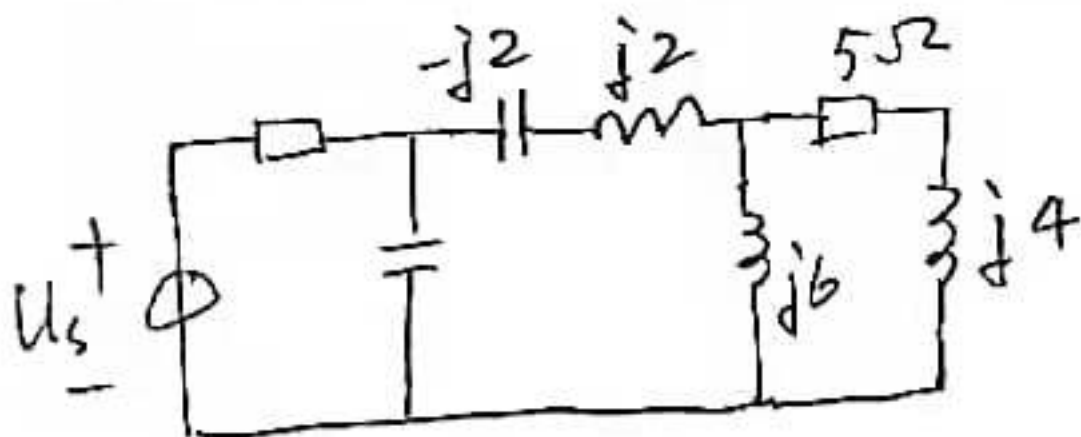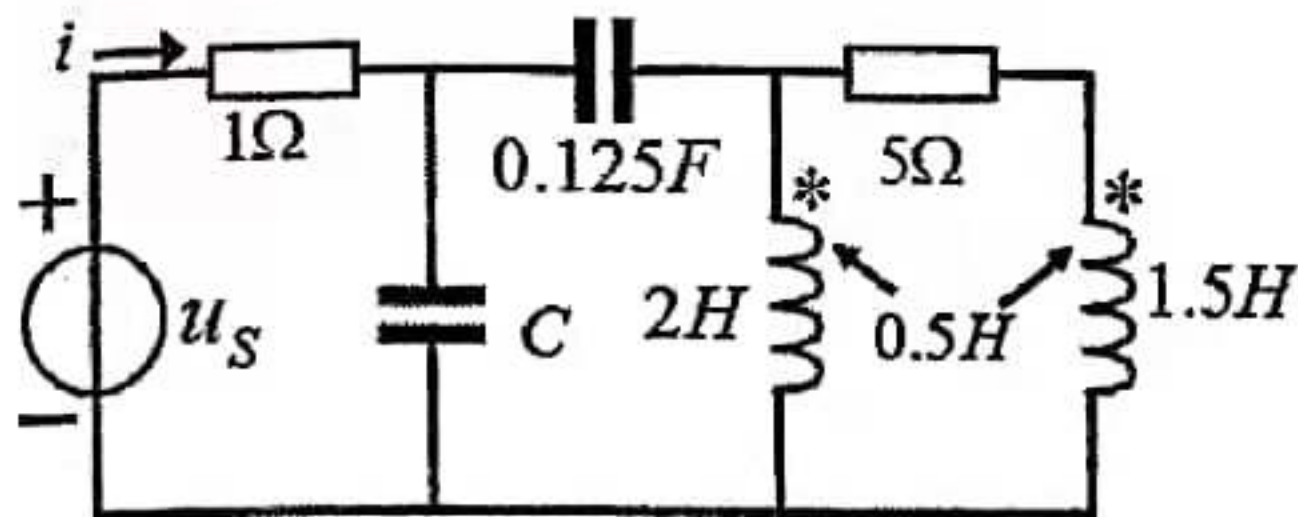4、(12分) 已知电路中  $u_s$  和  $i$  同相,  $u_s(t) = 10\sqrt{2} \sin 4t \text{ V}$ , 求电容  $C$  的值。




$$Z = \frac{(5 + j4)j6}{5 + j4 + j6} = \frac{-24 + j30}{5 + j10}$$

$$Y = \frac{1}{Z} = \frac{5 + j10}{-24 + j30} = 0.122 - j0.264$$

$$\omega C = 0.264 \quad C = 0.066 \text{ F}$$

5. (10分) 图示电路开关在位置1时已处于稳态,  $t = 0$  时开关S由1合向2, 求  $t \geq 0$  时的  $u_L(t)$ 。

$$i_L(0^+) = \frac{8}{2} = 4A$$

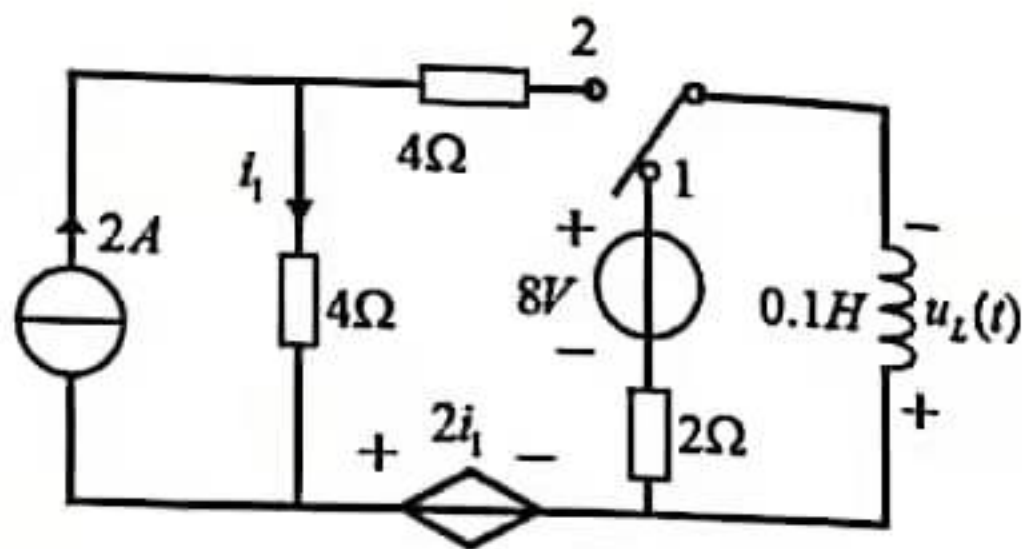

$$U_{oc} = 4i_1 + 2i_1 = 6i_1 = 12V$$

$$R_i = \frac{U_o}{I_o} = 10\Omega$$



$$i_L(\infty) = 1.2A$$

$$\tau = \frac{0.1}{10} = 0.01s$$

$$i_L(t) = 1.2 + 2.8e^{-100t}$$

$$u_L(t) = -0.1 \frac{di_L}{dt} = 28e^{-100t}$$

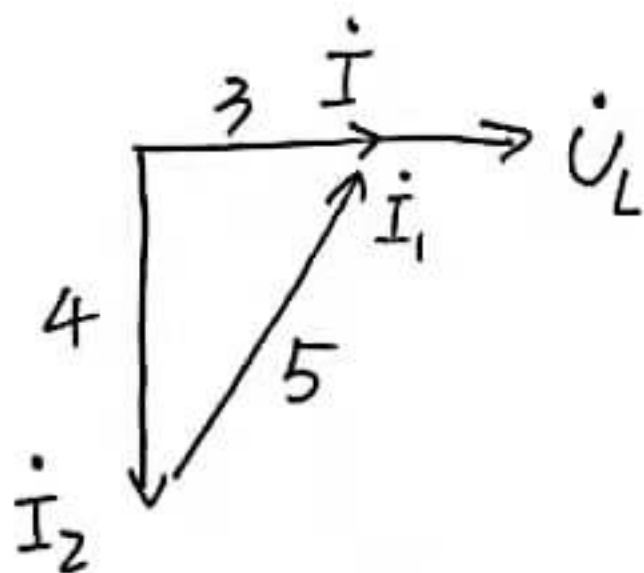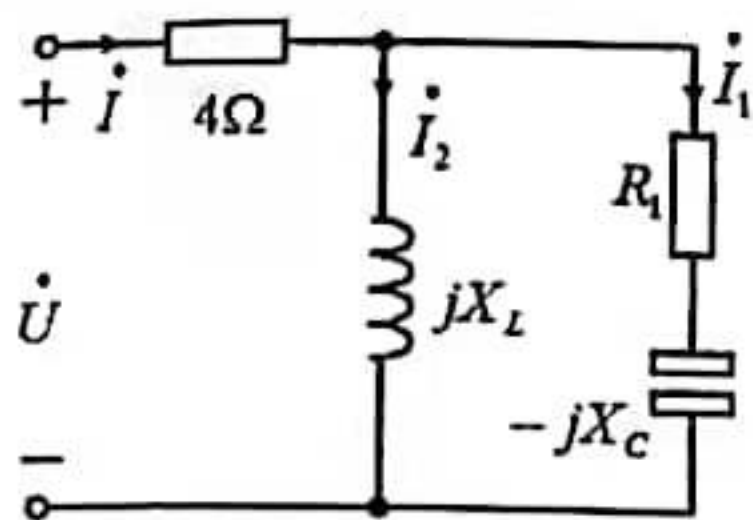6、(12 分) 如图所示正弦稳态电路, 已知  $U = 52V$ ,  $I_1 = 5A$ ,  $I_2 = 4A$ ,  $I = 3A$ , 求  $R_1$ ,  $X_L$ ,  $X_C$  和电感的无功功率。



$$U_L = 52 - 12 = 40V$$

$$X_L = \frac{40}{4} = 10\Omega$$

$$\dot{I}_1 = 5 \angle 53.1^\circ$$

$$\frac{40 \angle 0^\circ}{5 \angle 53.1^\circ} = 8 \angle -53.1^\circ = 4.8 - j6.4$$


$$R_1 = 4.8\Omega \quad X_C = 6.4\Omega$$

$$Q_L = 4^2 \times 10 = 160 \text{ Var}$$



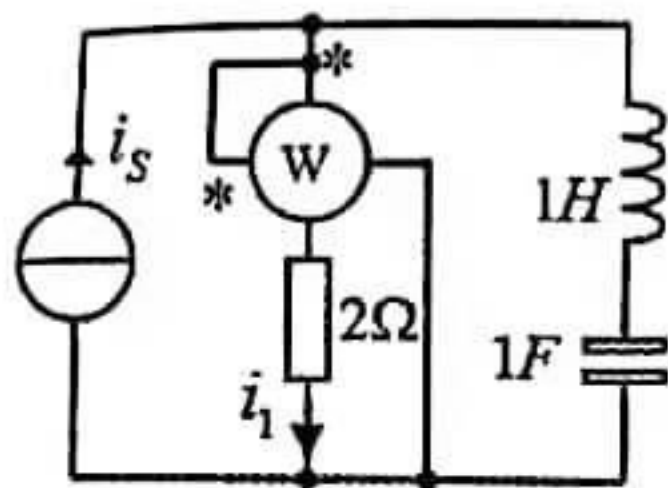7. (10分) 如图所示电路, 已知

$i_s = 10 + 15\sqrt{2}\sin t + 10\sqrt{2}\sin(2t - 30^\circ)A$ , 求  $I_1$  以及  $i_1(t)$  和功率表的读数。




①  $10A$  有效值

$$\dot{i}_1' = 10A \quad P_1' = 200W$$

②  $15\sqrt{2}\sin t$  有效值

$$\dot{i}_1'' = 0 \quad P_1'' = 0$$

③  $10\angle-30^\circ$  有效值

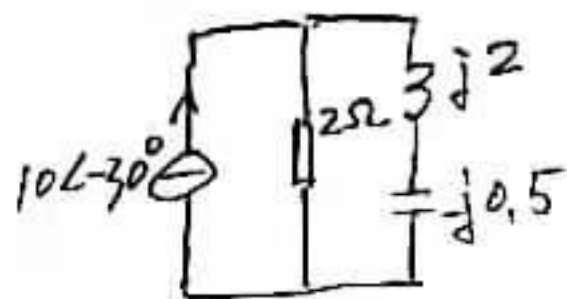

$$\dot{i}_1''' = \frac{j1.5}{2+j1.5} \times 10\angle-30^\circ = \frac{j3}{4+j3} \times 10\angle-30^\circ$$

$$= 6\angle23.2^\circ$$

$$P_1''' = 36 \times 2 = 72W$$


$$I_1 = \sqrt{10^2 + 6^2} = 11.66A \quad P = 200 + 72 =$$

$$i_1(t) = 10 + 6\sqrt{2}\sin(2t + 23.2^\circ)$$

8. (12分) 如图为三相电路, 线电压 380V,  $Z = 22 - j64 \Omega$ ,  $L = \frac{3}{\pi} H$


(1) 求电感上的电流的有效值;

(2) 求功率表  $W_1$  和  $W_2$  的读数。

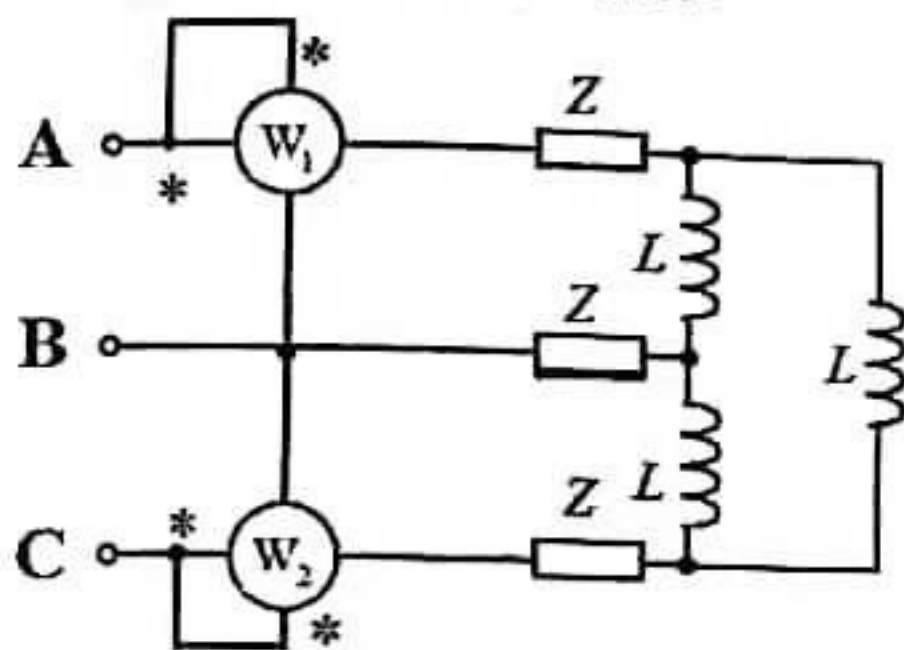

$$X_L = 2\pi fL = 100\pi \times \frac{3}{\pi} = 300\Omega$$

$$\dot{U}_{AN} = 220 \angle 0^\circ$$

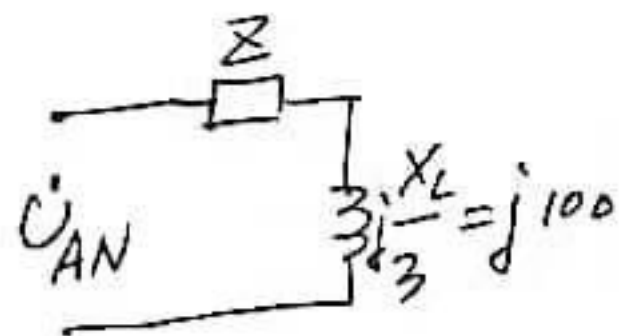

$$\dot{I}_A = \frac{220 \angle 0^\circ}{22 - j64 + j100} = \frac{220}{22 + j36} = 5.2 \angle -58.6^\circ$$

$$\dot{I}_C = 5.2 \angle 61.4^\circ$$

$$\textcircled{1} I_L = \frac{5.2}{\sqrt{3}} = 3 A$$

$$\dot{U}_{AB} = 380 \angle 30^\circ$$



$$\textcircled{2} P_{W_1} = U_{AB} \cdot I_A \cos \varphi_1 = 380 \times 5.2 \times \cos(30^\circ + 58.6^\circ) = 48.2 W$$

$$\dot{U}_{CB} = 380 \angle 90^\circ$$

$$P_{W_2} = U_{CB} \cdot I_C \cos \varphi_2 = 380 \times 5.2 \times \cos(90^\circ - 61.4^\circ) = 1734.9 W$$



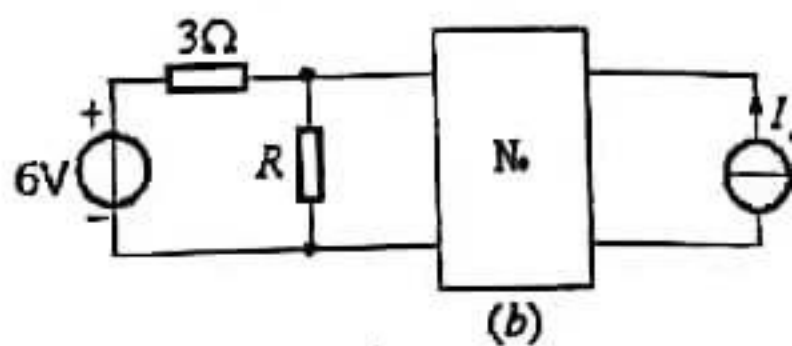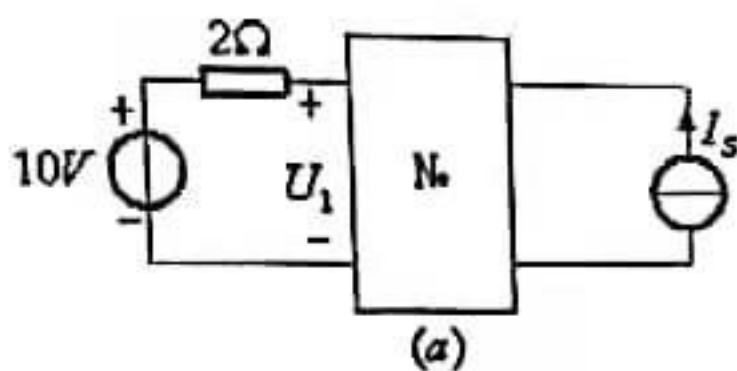
9、(12分) 在图(a)、(b)所示电路中,  $N_0$  为同一不含独立电源的电阻性网络, 已知当  $I_s=0$  时,  $U_1=6V$ ; 当  $I_s=3A$  时,  $U_1=12V$ 。求图(b)电路中的  $I_s=6A$  时,  $R$  为何值其获得最大功率  $P_{max}$ , 并求出  $P_{max}$ 。




$$I_s=0 \quad U_1=6V \quad 10-6=4V \quad I=\frac{4}{2}=2A$$

$$R_i=\frac{6}{2}=3\Omega$$
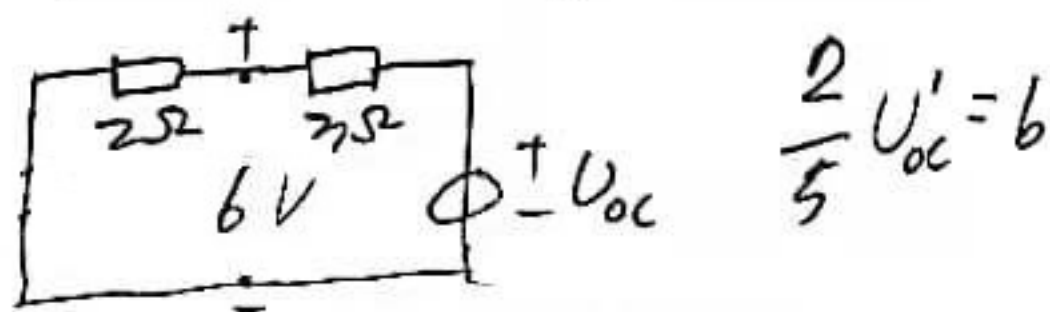
$$I_s=3A, \quad U_1=12V, \quad I_s \text{ 等效为 } 6V$$


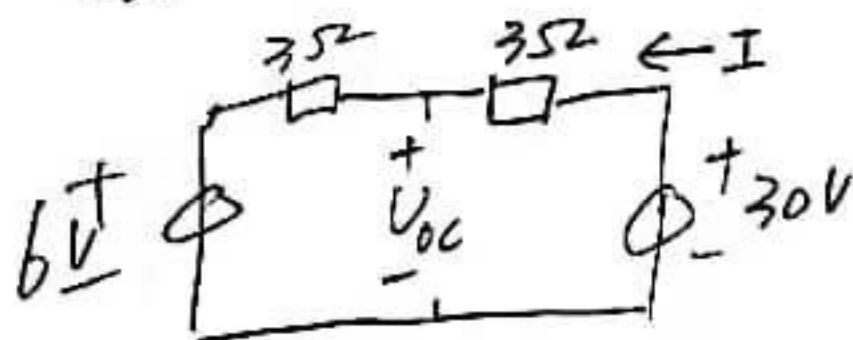
$$U'_{oc}=15V, \quad I_s=6A, \quad U''_{oc}=30V$$



$$I=\frac{30-6}{6}=4A$$

$$U_{oc}=6+3 \times 4=18V$$

$$R_i=1.5\Omega \quad P_{max}=\frac{18^2}{4 \times 1.5}=54W$$